

Opgave 2.1


$$R_{1_1} := 1\text{k}\Omega$$

$$R_{2_1} := 2.7\text{k}\Omega$$

$$R_{3_1} := 4.7\text{k}\Omega$$

$$R_{XY_1} := R_{1_1} + R_{2_1} + R_{3_1} = 8.4\text{k}\Omega$$

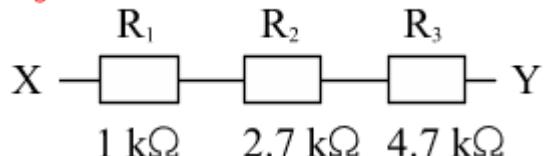Fig. 2.1

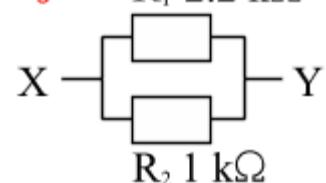


Opgave 2.2

$$R_{1_2} := 2.2\text{k}\Omega$$

$$R_{2_2} := 1\text{k}\Omega$$

$$R_{XY_2} := \frac{R_{1_2} \cdot R_{2_2}}{R_{1_2} + R_{2_2}} = 687.5 \Omega$$

Fig. 2.2 $R_1 2.2\text{k}\Omega$ 


Opgave 2.3

$$R_{1_3} := 2.2\text{k}\Omega$$

$$R_{2_3} := 10\text{k}\Omega$$

$$R_{3_3} := 1\text{k}\Omega$$

$$R_{XY_3} := \frac{1}{\frac{1}{R_{1_3}} + \frac{1}{R_{2_3}} + \frac{1}{R_{3_3}}} = 643.275 \Omega$$

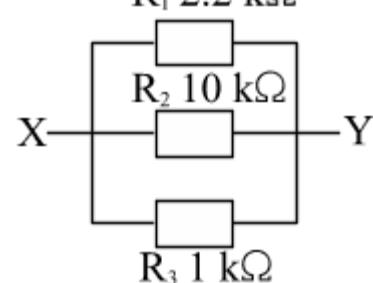Fig. 2.3 $R_1 2.2\text{k}\Omega$ 

Opgave 2.4

R1 og R2 regnes sammen som parallel og R3 og R4 regnes sammen som parallel, så vi kommer frem til følgende kredsløb



$$R_{1_4} := 1\text{k}\Omega$$


$$R_{2_4} := 1\text{k}\Omega \quad R_{12_4} := \frac{R_{1_4} \cdot R_{2_4}}{R_{1_4} + R_{2_4}} = 500 \Omega$$

$$R_{3_4} := 3.3\text{k}\Omega$$

$$R_{4_4} := 3.3\text{k}\Omega \quad R_{34_4} := \frac{R_{3_4} \cdot R_{4_4}}{R_{3_4} + R_{4_4}} = 1.65 \text{k}\Omega$$

$$R_{XY_4} := R_{12_4} + R_{34_4} = 2.15\text{k}\Omega$$

Fig. 2.4

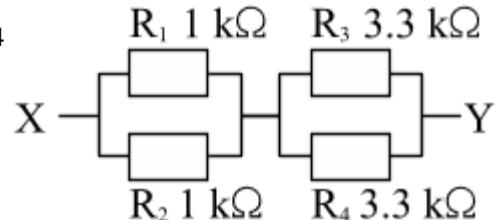

Modstande, strømme og spændinger benævnes efter modstands nummer og opgave nummer, så strømmen i modstand R3 i Opgave 2.4 kommer til at hedde I_{3_4}

Opgave 2.5

R₁ og R₂ regnes sammen som parallel herefter regnes R₄ til som en serieforbindelse, og til sidst regnes R₃ sammen som parallel med resultatet af de andre modstande

$$R_{1_5} := 2.7\text{ k}\Omega$$

$$R_{2_5} := 5.6\text{ k}\Omega$$

$$R_{12_5} := \frac{R_{1_5} \cdot R_{2_5}}{R_{1_5} + R_{2_5}} = 1.822\text{ k}\Omega$$


$$R_{4_5} := 1\text{ k}\Omega$$

$$R_{124_5} := R_{12_5} + R_{4_5} = 2.822\text{ k}\Omega$$

$$R_{3_5} := 10\text{ k}\Omega$$

$$R_{XY_5} := \frac{R_{124_5} \cdot R_{3_5}}{R_{124_5} + R_{3_5}} = 2.201\text{ k}\Omega$$

Fig. 2.5

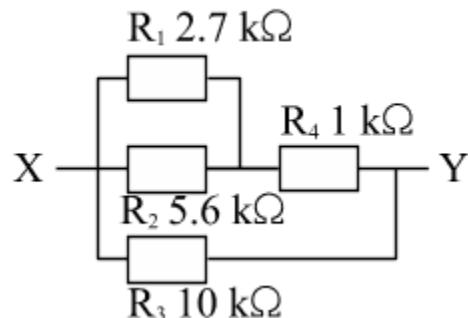

Opgave 3.1

$$U_{XY} := 20\text{ V}$$

$$I_{-1} := \frac{U_{XY}}{R_{XY_1}} = 2.381\text{ mA}$$


$$U_{1_1} := R_{1_1} \cdot I_{-1} = 2.381\text{ V}$$

$$U_{2_1} := R_{2_1} \cdot I_{-1} = 6.429\text{ V}$$

$$U_{3_1} := R_{3_1} \cdot I_{-1} = 11.19\text{ V}$$

$$\text{Kontrol af beregninger: } U_{1_1} + U_{2_1} + U_{3_1} = 20\text{ V}$$

Fig. 2.1

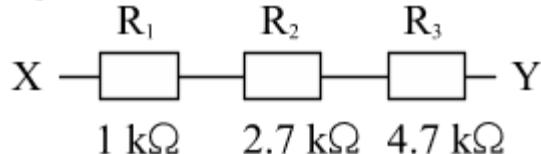

Opgave 3.2

$$I_{1_2} := \frac{U_{XY}}{R_{1_2}} = 9.091\text{ mA}$$


$$I_{2_2} := \frac{U_{XY}}{R_{2_2}} = 20\text{ mA}$$

Kontrol af beregninger:

$$I_{XY_2} := \frac{U_{XY}}{R_{XY_2}} = 29.091\text{ mA}$$

$$I_{1_2} + I_{2_2} = 29.091\text{ mA}$$

Fig. 2.2

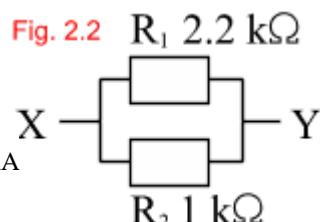

Opgave 3.3

$$I_{1_3} := \frac{U_{XY}}{R_{1_3}} = 9.091 \text{ mA}$$

$$I_{2_3} := \frac{U_{XY}}{R_{2_3}} = 2 \text{ mA}$$


$$I_{3_3} := \frac{U_{XY}}{R_{3_3}} = 20 \text{ mA}$$

Kontrol af beregninger:

$$I_{XY_3} := \frac{U_{XY}}{R_{XY_3}} = 31.091 \text{ mA}$$

$$I_{1_3} + I_{2_3} + I_{3_3} = 31.091 \text{ mA}$$

Fig. 2.3 $R_1 2.2 \text{ k}\Omega$

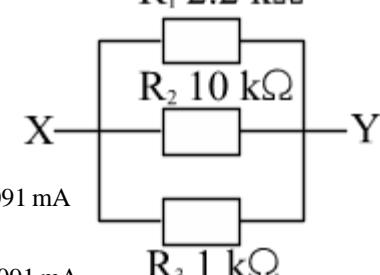

Opgave 3.4

$$I_{XY_4} := \frac{U_{XY}}{R_{XY_4}} = 9.302 \text{ mA}$$

$$U_{12_4} := I_{XY_4} \cdot R_{12_4} = 4.651 \text{ V}$$

$$I_{1_4} := \frac{U_{12_4}}{R_{1_4}} = 4.651 \text{ mA}$$


$$I_{2_4} := \frac{U_{12_4}}{R_{2_4}} = 4.651 \text{ mA}$$

$$U_{34_4} := I_{XY_4} \cdot R_{34_4} = 15.349 \text{ V}$$

$$I_{3_4} := \frac{U_{34_4}}{R_{3_4}} = 4.651 \text{ mA}$$

$$I_{4_4} := \frac{U_{34_4}}{R_{4_4}} = 4.651 \text{ mA}$$

Fig. 2.4

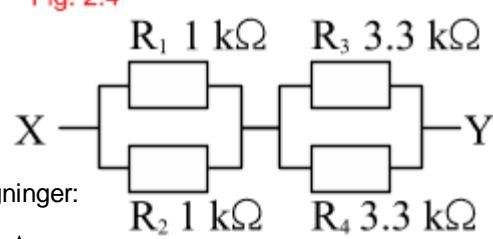

Kontrol af beregninger:

$$I_{XY_4} = 9.302 \text{ mA}$$

$$I_{1_4} + I_{2_4} = 9.302 \text{ mA}$$

$$I_{3_4} + I_{4_4} = 9.302 \text{ mA}$$

Opgave 3.5

$$I_{XY_5} := \frac{U_{XY}}{R_{XY_5}} = 9.088 \text{ mA}$$


$$I_{3_5} := \frac{U_{XY}}{R_{3_5}} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{124_5} := \frac{U_{XY}}{R_{124_5}} = 7.088 \text{ mA}$$

$$U_{4_5} := R_{4_5} \cdot I_{124_5} = 7.088 \text{ V}$$

$$U_{12_5} := R_{12_5} \cdot I_{124_5} = 12.912 \text{ V} \quad U_{4_5} + U_{12_5} = 20 \text{ V}$$

Fig. 2.5

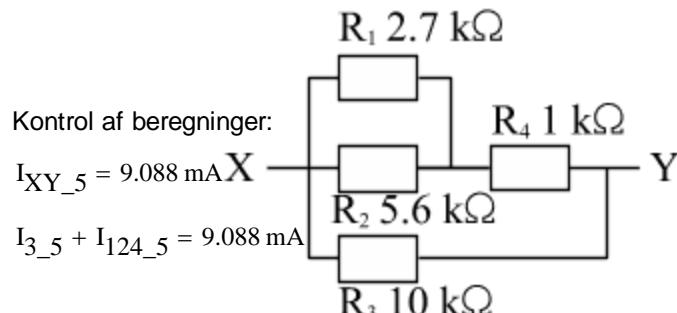

Kontrol af beregninger:

$$I_{XY_5} = 9.088 \text{ mA}$$

$$I_{3_5} + I_{124_5} = 9.088 \text{ mA}$$

Fortsat

$$I_{1_5} := \frac{U_{12_5}}{R_{1_5}} = 4.782 \text{ mA}$$

$$I_{2_5} := \frac{U_{12_5}}{R_{2_5}} = 2.306 \text{ mA}$$

Kontrol af beregninger:

$$I_{124_5} = 7.088 \text{ mA}$$

$$I_{1_5} + I_{2_5} = 7.088 \text{ mA}$$